

SUSTech_CS202-Organization_2023s_Project-CPU

小组成员：徐春晖，郭健阳，唐培致

源码托管于 GitHub，将在项目 ddl 结束后基于 MIT License 协议开源，访问链接：
https://github.com/OctCarp/SUSTech_CS202-Organization_2023s_Project-CPU

开发者说明

姓名	学号	负责内容	贡献比
徐春晖	12110304	CPU 硬件的实现和测试，场景 1 汇编编写，VGA 模式输出，文档写作，视频拍摄	1/3
郭健阳	12111506	场景 2 汇编编写，汇编代码测试，文档写作，视频剪辑	1/3
唐培致	12110502	键盘输入，七段数码显示管输出，文档写作，视频拍摄	1/3

版本修改记录

主要几个版本迭代：

- OJ 基本通过版本：05/13
- 测试场景 1 汇编及通过，UART 可用：05/14
- 同老师交流后修改部分时序逻辑的时钟错误：05/15
- 测试场景 2 通过：05/17
- 键盘输入和七段数码显示管功能：05/21
- VGA 功能及最终答辩版本：05/22

具体细节还可参考 GitHub 仓库提交记录。

CPU 架构设计说明

1. CPU特性：

- ISA：

R-Type	opcode	rs	rt	rd	shamt	func	使用方式	举例
add	000000	rs	rt	rd	00000	100000	rd <- rs + rt	add \$1, \$2, \$3
addu	000000	rs	rt	rd	00000	100001	rd <- rs + rt (无符号)	addu \$1, \$2, \$3
sub	000000	rs	rt	rd	00000	100010	rd <- rs - rt	sub \$1, \$2, \$3
subu	000000	rs	rt	rd	00000	100011	rd <- rs - rt (无符号)	subu \$1, \$2, \$3
and	000000	rs	rt	rd	00000	100100	rd <- rs & rt	and \$1, \$2, \$3
or	000000	rs	rt	rd	00000	100101	rd <- rs rt	or \$1, \$2, \$3
xor	000000	rs	rt	rd	00000	100110	rd <- rs ^ rt	xor \$1, \$2, \$3
nor	000000	rs	rt	rd	00000	100111	rd <- ~(rs rt)	nor \$1, \$2, \$3
slt	000000	rs	rt	rd	00000	101010	rd <- (rs < rt) ? 1 : 0	slt \$1, \$2, \$3
sltu	000000	rs	rt	rd	00000	101011	rd <- (rs < rt) ? 1 : 0 (无符号)	sltu \$1, \$2, \$3
sll	000000	00000	rt	rd	shamt	000000	rd <- rt << shamt	sll \$1, \$2, 4
srl	000000	00000	rt	rd	shamt	000010	rd <- rt >> shamt (逻辑右移)	srl \$1, \$2, 4
sra	000000	00000	rt	rd	shamt	000011	rd <- rt >> shamt (算术右移)	sra \$1, \$2, 4
jr	000000	rs	00000	00000	00000	001000	跳转到目标寄存器中存的地址	jr \$ra

I-Type	opcode	rs	rt	immediate	使用方式	举例
addi	001000	rs	rt	immediate	$rt \leftarrow rs + \text{immediate}$	addi \$1, \$2, 100
addiu	001001	rs	rt	immediate	$rt \leftarrow rs + \text{immediate}$ (无符号)	addiu \$1, \$2, 100
slti	001010	rs	rt	immediate	$rt \leftarrow (rs < \text{immediate}) ? 1 : 0$	slti \$1, \$2, 10
sltiu	001011	rs	rt	immediate	$rt \leftarrow (rs < \text{immediate}) ? 1 : 0$ (无符号)	sltiu \$1, \$2, 10
andi	001100	rs	rt	immediate	$rt \leftarrow rs \& \text{immediate}$	andi \$1, \$2, 255
ori	001101	rs	rt	immediate	$rt \leftarrow rs \text{immediate}$	ori \$1, \$2, 255
xori	001110	rs	rt	immediate	$rt \leftarrow rs \wedge \text{immediate}$	xori \$1, \$2, 255
lui	001111	00000	rt	immediate	$rt \leftarrow \text{immediate} \ll 16$	lui \$1, 65535
lw	100011	rs	rt	immediate	$rt \leftarrow \text{Memory}[rs + \text{immediate}]$	lw \$1, 100(\$2)
sw	101011	rs	rt	immediate	$\text{Memory}[rs + \text{immediate}] \leftarrow rt$	sw \$1, 100(\$2)
beq	000100	rs	rt	immediate	if $rs = rt$ then branch to $PC + 4 + (\text{immediate} \ll 2)$	beq \$1, \$2, label
bne	000101	rs	rt	immediate	if $rs \neq rt$ then branch to $PC + 4 + (\text{immediate} \ll 2)$	bne \$1, \$2, label
blez	000110	rs	00000	immediate	if $rs \leq 0$ then branch to $PC + 4 + (\text{immediate} \ll 2)$	blez \$1, label
bgtz	000111	rs	00000	immediate	if $rs > 0$ then branch to $PC + 4 + (\text{immediate} \ll 2)$	bgtz \$1, label

J-Type	opcode	target	使用方式	举例
j	000010	target	跳转到某个标签对应的 PC 值	j label
jal	000011	target	跳转到某个标签对应的 PC 值，并将当前 PC + 4 存入 \$ra 寄存器中	jal label

- 参考的 ISA: **MiniSys-1A, MIPS**
- 寻址空间设计: 使用了哈佛结构。指令中寻址单位为字节，实际中以字为数据位宽，即指令空间和数据空间读写位宽均为 **32 bits**，读写深度均为 **16384**

- 外设 IO 支持：软硬件协同以实现功能，采用 MMIO 外设。对应的寻址范围为 0xFFFFFC00 起，地址末 4bit 值分别为：

IO 设备	地址末 4bit
开关输入 低 8 位	0x0
开关输入 中 8 位	0x1
开关输入 高 8 位	0x2
确认按钮输入	0x3
键盘输入	0x9
LED 灯输出 低 8 位	0x0
LED 灯输出 中 8 位	0x1
LED 灯输出 高 8 位	0x2
LED 灯输出 低 16 位	0x3
七段数码显示输出	0x8
VGA 输出	0x7

- CPU 为单周期 CPU，CPI 接近为 1，不支持 Pipeline

2.CPU 接口：

LED引脚定义：

引脚	规格	名称	功能
K17	output	1ed2N4[23]	LED 引脚 23
L13	output	1ed2N4[22]	LED 引脚 22
M13	output	1ed2N4[21]	LED 引脚 21
K14	output	1ed2N4[20]	LED 引脚 20
K13	output	1ed2N4[19]	LED 引脚 19
M20	output	1ed2N4[18]	LED 引脚 18
N20	output	1ed2N4[17]	LED 引脚 17
N19	output	1ed2N4[16]	LED 引脚 16
M17	output	1ed2N4[15]	LED 引脚 15
M16	output	1ed2N4[14]	LED 引脚 14
M15	output	1ed2N4[13]	LED 引脚 13
K16	output	1ed2N4[12]	LED 引脚 12
L16	output	1ed2N4[11]	LED 引脚 11
L15	output	1ed2N4[10]	LED 引脚 10
L14	output	1ed2N4[9]	LED 引脚 9
J17	output	1ed2N4[8]	LED 引脚 8
F21	output	1ed2N4[7]	LED 引脚 7
G22	output	1ed2N4[6]	LED 引脚 6
G21	output	1ed2N4[5]	LED 引脚 5
D21	output	1ed2N4[4]	LED 引脚 4
E21	output	1ed2N4[3]	LED 引脚 3
D22	output	1ed2N4[2]	LED 引脚 2
E22	output	1ed2N4[1]	LED 引脚 1
A21	output	1ed2N4[0]	LED 引脚 0

开关引脚定义：

引脚	规格	名称	功能
Y9	input	switch2N4[23]	开关引脚 23
W9	input	switch2N4[22]	开关引脚 22
Y7	input	switch2N4[21]	开关引脚 21
Y8	input	switch2N4[20]	开关引脚 20
AB8	input	switch2N4[19]	开关引脚 19
AA8	input	switch2N4[18]	开关引脚 18
V8	input	switch2N4[17]	开关引脚 17
V9	input	switch2N4[16]	开关引脚 16
AB6	input	switch2N4[15]	开关引脚 15
AB7	input	switch2N4[14]	开关引脚 14
V7	input	switch2N4[13]	开关引脚 13
AA6	input	switch2N4[12]	开关引脚 12
Y6	input	switch2N4[11]	开关引脚 11
T6	input	switch2N4[10]	开关引脚 10
R6	input	switch2N4[9]	开关引脚 9
V5	input	switch2N4[8]	开关引脚 8
U6	input	switch2N4[7]	开关引脚 7
W5	input	switch2N4[6]	开关引脚 6
W6	input	switch2N4[5]	开关引脚 5
U5	input	switch2N4[4]	开关引脚 4
T5	input	switch2N4[3]	开关引脚 3
T4	input	switch2N4[2]	开关引脚 2
R4	input	switch2N4[1]	开关引脚 1
W4	input	switch2N4[0]	开关引脚 0

其他引脚定义：

引脚	规格	名称	功能
Y19	input	rx	接收信号
V18	output	tx	发送信号
Y18	input	fpga_clk	FPGA 时钟
P20	input	fpga_rst	FPGA 复位
P5	input	start_pg	启动信号
P1	input	ck_btn	按钮时钟

VGA|键盘|七段数码管引脚定义

引脚	规格	名称	功能
H15	output	v_rgb[11]	RGB 引脚 11
J15	output	v_rgb[10]	RGB 引脚 10
G18	output	v_rgb[9]	RGB 引脚 9
G17	output	v_rgb[8]	RGB 引脚 8
H22	output	v_rgb[7]	RGB 引脚 7
J22	output	v_rgb[6]	RGB 引脚 6
H18	output	v_rgb[5]	RGB 引脚 5
H17	output	v_rgb[4]	RGB 引脚 4
K22	output	v_rgb[3]	RGB 引脚 3
K21	output	v_rgb[2]	RGB 引脚 2
G20	output	v_rgb[1]	RGB 引脚 1
H20	output	v_rgb[0]	RGB 引脚 0
M21	output	v_hs	水平同步信号
L21	output	v_vs	垂直同步信号
M2	output	col[3]	键盘列 3
K6	output	col[2]	键盘列 2
J6	output	col[1]	键盘列 1
L5	output	col[0]	键盘列 0
K4	input	row[3]	键盘行 3
J4	input	row[2]	键盘行 2
L3	input	row[1]	键盘行 1
K3	input	row[0]	键盘行 0
C19	output	seg_en[0]	数码管使能引脚 0
E19	output	seg_en[1]	数码管使能引脚 1
D19	output	seg_en[2]	数码管使能引脚 2
F18	output	seg_en[3]	数码管使能引脚 3
E18	output	seg_en[4]	数码管使能引脚 4
B20	output	seg_en[5]	数码管使能引脚 5
A20	output	seg_en[6]	数码管使能引脚 6
A18	output	seg_en[7]	数码管使能引脚 7

引脚	规格	名称	功能
F15	output	seg_out[0]	数码管输出引脚 0
F13	output	seg_out[1]	数码管输出引脚 1
F14	output	seg_out[2]	数码管输出引脚 2
F16	output	seg_out[3]	数码管输出引脚 3
E17	output	seg_out[4]	数码管输出引脚 4
C14	output	seg_out[5]	数码管输出引脚 5
C15	output	seg_out[6]	数码管输出引脚 6
E13	output	seg_out[7]	数码管输出引脚 7
R1	input	Board_end	板端信号，键盘输入清空

- 时钟：在本 CPU 中使用到了开发板提供的 100MHz 时钟 Y18，通过 IP 核分别转化成为了 23MHz（供单周期 CPU 使用）以及 10MHz（供 URAT 接口使用），占空比为 50% 的周期时钟信号。
- 复位：使用异步复位，我们通过高电位信号来判断复位信号并通过开发板的按钮外设来控制复位信号的输入。在按下复位按钮之后，CPU 将会重新回到初始状态，之前的所有状态将会被清空。
- UART 接口：我们实现并提供了 UART 接口，该接口可以支持将生成好的 .coe 文件发送给 CPU。使用该接口需要按下 CPU 中设定好的用来控制通信状态的按钮 P2 来使 CPU 进入通信状态（此时，七段数码显示管第一位全亮来提示已经进入通信状态），在此状态下之后，使用串口调试助手将指定文件发送给 CPU，当显示发送完成的字样后，再次按下控制按钮 P2 来使 CPU 回到普通工作模式即可。还用到了 Y19 以及 V18 引脚来分别作为数据的接受和发送端。
- 控制输入方式接口：由于我们同时实现了键盘输入以及开关输入的方式，因此另实现一个控制接口来控制输入的方式。
- 确认输入完成接口：为了可以让 CPU 执行我们所希望输入的数据，在按下该按钮前，CPU 不会进行下一步的读入操作。该接口绑定在按钮 P5 上，当确认输入完成之后，按下该按钮，CPU 就会读入已经准备好的数据。
- 开关输入接口：除了之前已经提到过的开关之外，我们还实现了其他开关的接口。其中 switch2N4[16] 至 switch2N4[18]（高 8 位中的低 3 位）用来控制测试样例编号的输入，支持编号 0B000-0B111 的输入。拨码开关的中 8 位和低 8 位则根据测试样例的不同，用于输入测试数据 a 或 b，或者运算结果。（具体的端口绑定请看 minisys_cons.xdc 文件）
- LED 灯输出：16-18 号显示当前测试场景，0-15 号 LED 灯来作为数据输入时的指示以及计算结果的显示，当输入数据或者准备进行运算并按下确认输入完成按钮后，LED 灯便会显示对应数据的二进制数，若为 1 则亮灯，反之不亮。同时使用 led2N4[0] 来作为判断的指示信号灯，若判断关系成立则亮灯，反之不亮。（具体的端口绑定请看 minisys_cons.xdc 文件）
- 小键盘接口：实现了小键盘的输入，可以通过小键盘来输入对应数据（十进制数）。其中，输入上限为 4 个十进制数，到达上限之后会按照输入的次序依次删除。（具体的端口绑定请看 minisys_cons.xdc 文件）
- 小键盘归零接口：在实现小键盘的基础上，为了输入的合理性以及便捷性，我们另实现了清空按钮 P1。当按下归零按钮后，若此时键盘输入数据不为空则会清空已输入的键盘输入。
- 七段数码显示管：在实现小键盘的基础上，为了输入的可视性，我们另实现了七段数码显示管接口，在右边四位可以实时展示此时小键盘的输入数据，而在左边四位实时显示运算结果（十六进制数）。（具体的端口绑定请看 minisys_cons.xdc 文件）
- VGA 输出：接受来自 IO 给定的模式选择信号，通过储存好的字阵选择信号输出对应的模式。


3.CPU 内部结构（配图仅供参考，端口以表格为准）：

- CPU_TOP
CPU 顶层模块，集成了 CPU 各组件及 IO 外设。

端口名称	功用描述
fpga_rst	FPGA 复位信号
fpga_clk	FPGA 时钟信号
switch2N4	16 位开关输入
ck_btn	按钮输入
row	键盘行输入
col	键盘列输出
led2N4	16 位 LED 输出
Board_end	键盘结束信号
v_rgb	VGA 红绿蓝色彩输出
v_vs	VGA 垂直同步信号输出
v_hs	VGA 水平同步信号输出
start_pg	程序启动信号
rx	UART 接收数据信号
tx	UART 发送数据信号
seg_out	数码管输出
seg_en	数码管使能

以下是 CPU 内部重要 wire 的解释


wire 名称	功用描述
mRead	控制器读取内存数据信号
mWrite	控制器写入内存数据信号
ioRead	控制器读取 I/O 数据信号
ioWrite	控制器写入 I/O 数据信号
m_rdata	从内存读取的数据信号
r_rdata	从寄存器文件读取的数据信号
addr_in	ALU 结果作为地址输入信号
io_rdata_switch	从开关读取的数据信号（16位）
io_rdata_board	从板上读取的数据信号（16位）
io_rdata_btn	按钮数据信号
addr_out	写入内存的地址信号
r_wdata	写入寄存器文件的数据信号
write_data	写入内存或 I/O 的数据信号（ m_wdata 、 io_wdata ）
LedL_c	LED 低位选择信号
LedM_c	LED 中间选择信号
LedH_c	LED 高位选择信号
LedLM_c	LED 低位和中间位同时选择信号
SwL_c	低位开关控制信号
SwM_c	中间开关控制信号
SwH_c	高位开关控制信号
Seg_c	液晶显示控制信号
Board_c	键盘控制信号

 

- **MemIO**

此模块是重要的通信模块，用于控制数据读取和写入的选择，并根据特定的控制信号与其他模块进行通信，包括内存、IDecoder（寄存器文件）、开关、数码管显示、键盘和 VGA。


端口名称	功用描述
mRead	从控制器读取内存数据
mWrite	向控制器写入内存数据
ioRead	从控制器读取 I/O 数据
ioWrite	向控制器写入 I/O 数据
m_rdata	从内存读取的数据
r_rdata	从 idecode32（寄存器文件）读取的数据
addr_in	来自 executs32 中的 alu_result 的地址
io_rdata_switch	从开关读取的数据（16位）
io_rdata_board	从板上读取的数据（16位）
io_rdata_btn	按钮的数据
addr_out	写入内存的地址
r_wdata	写入 idecode32（寄存器文件）的数据
write_data	写入内存或 I/O 的数据（ m_wdata、 io_wdata ）
LEDCtrlLow	LED 低位选择
LEDCtrlMid	LED 中位选择
LEDCtrlHigh	LED 高位选择
LEDCtrlLM	LED 低位和中间位同时选择
SwitchCtrlLow	低位开关控制
SwitchCtrlMid	中间开关控制
SwitchCtrlHigh	高位开关控制
SegCtrl	七段数码显示管显示控制
vga_ctrl	VGA 控制
BoardCtrl	键盘控制

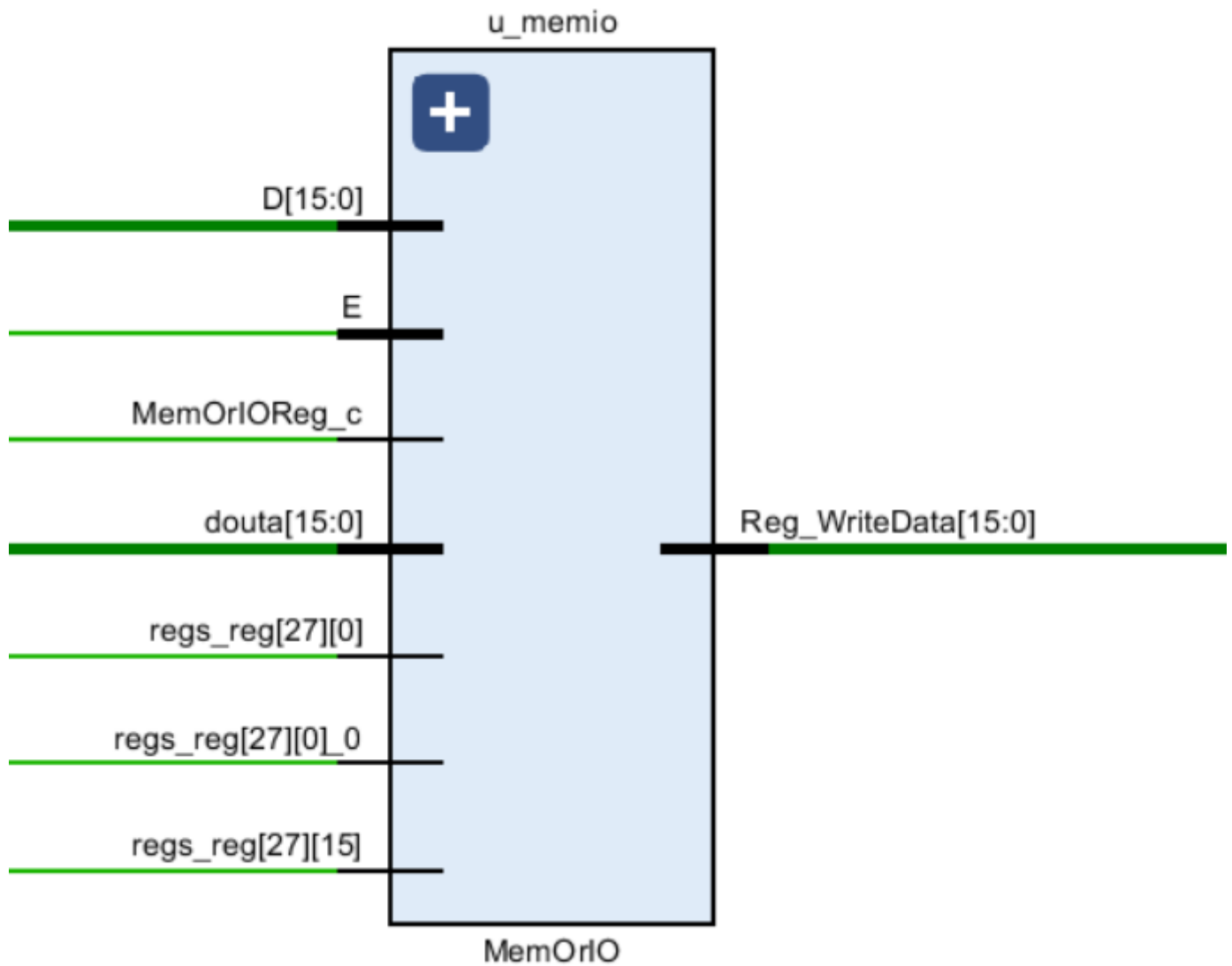

- **Memory**

根据不同的模式（正常模式和 UART 通信模式），选择适当的时钟和控制信号来驱动 RAM，并负责内存的读写。


端口名称	功用描述
ram_clk_i	来自 CPU 顶层的 RAM 时钟信号
ram_wen_i	来自控制器的 RAM 写使能信号
ram_adr_i	来自 ALU 的 alu_result 的地址值
ram_dat_i	来自解码器的 read_data_2 的数据值
ram_dat_o	从 RAM 读取的数据值
upg_rst_i	UPG 复位信号 (高电平有效)
upg_clk_i	UPG 的 RAM 时钟信号 (10MHz)
upg_wen_i	UPG 写使能信号
upg_adr_i	UPG 写地址
upg_dat_i	UPG 写数据
upg_done_i	如果编程已完成，则为 1

 

- **IFetch**

IFetch 模块通过控制程序计数器的行为，根据不同的控制信号获取指令，并与其他模块进行通信，包括寄存器和ROM。


端口名称	功用描述
clk	系统时钟
rst	复位信号
Branch	分支控制信号
nBranch	非分支控制信号
Jmp	跳转控制信号
Jal	跳转并链接控制信号
Jr	寄存器跳转控制信号
Zero	零信号
rd_v	读取的可能用于 PC 寄存器的值
alu_addr_i	ALU 计算的地址
upg_rst_i	UPG 复位信号（高电平有效）
upg_clk_i	UPG 时钟信号（10MHz）
upg_wen_i	UPG 写使能信号
upg_adr_i	UPG 写地址
upg_dat_i	UPG 写数据
upg_done_i	UPG 程序完成信号
Ins	指令输出
pc_o	程序计数器输出
rom_addr	ROM 地址输出
link_addr	链接地址寄存器

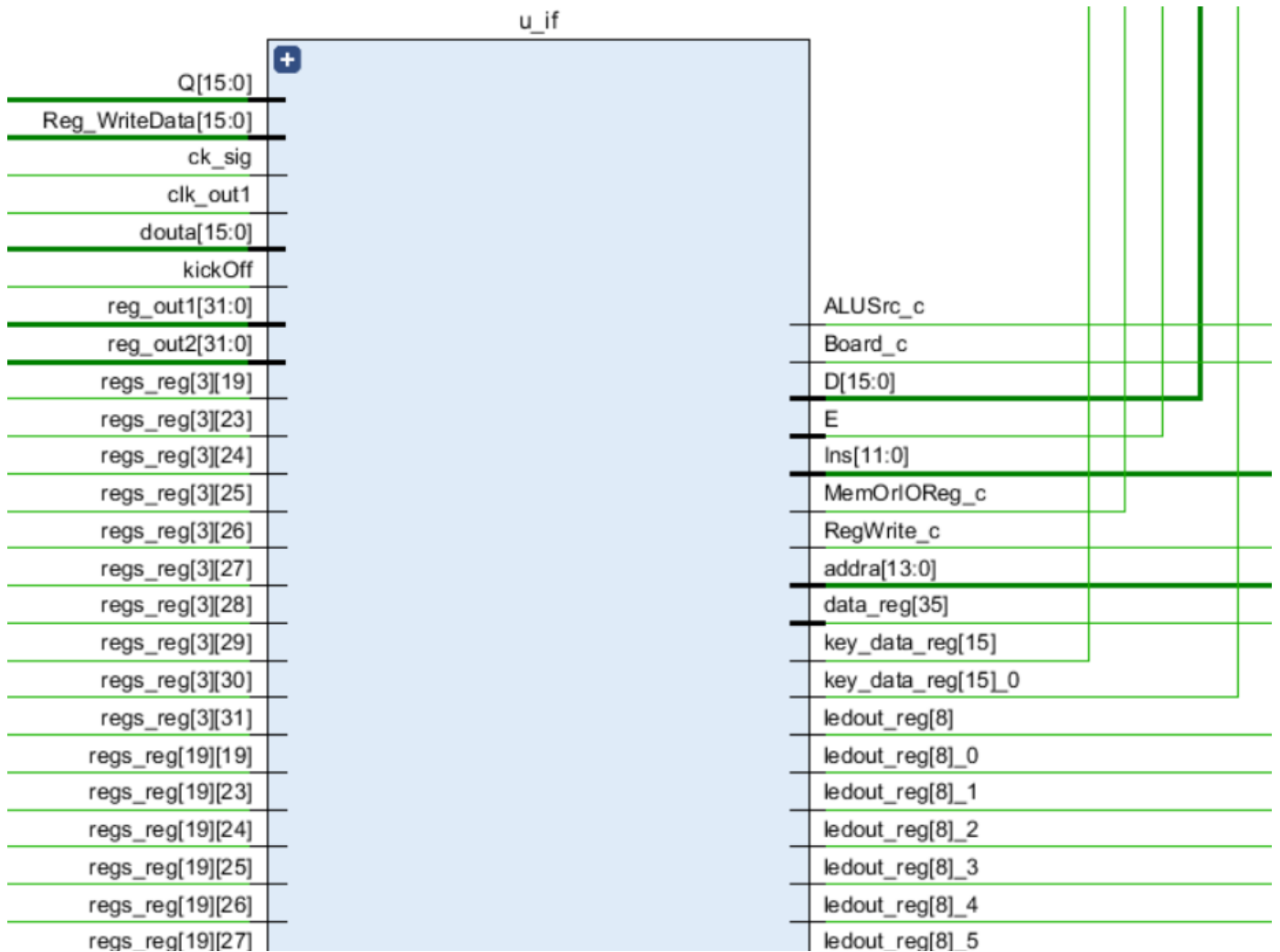

- IDecoder**

IDecoder 模块用于指令解码和寄存器操作，负责解码指令，选择目标寄存器和数据路径，并更新寄存器文件的值。它与其他模块的联系主要是通过与寄存器文件的读写交互，并根据控制信号进行操作。

端口名称	功用描述
clk	系统时钟
rst	复位信号
Jal	跳转并链接控制信号
Ins	指令输入
Reg_Write_In	寄存器可能的需要写入的数据
ALU_In	ALU 输入数据
RegWrite	寄存器写使能信号
MemtoReg	内存写入寄存器使能信号
RegDst	寄存器目标选择控制信号
link_addr	链接地址
imm_ex	扩展后的立即数
rs_v	rs 寄存器的值
rt_v	rt 寄存器的值
regs_o[0:31]	所有寄存器的值

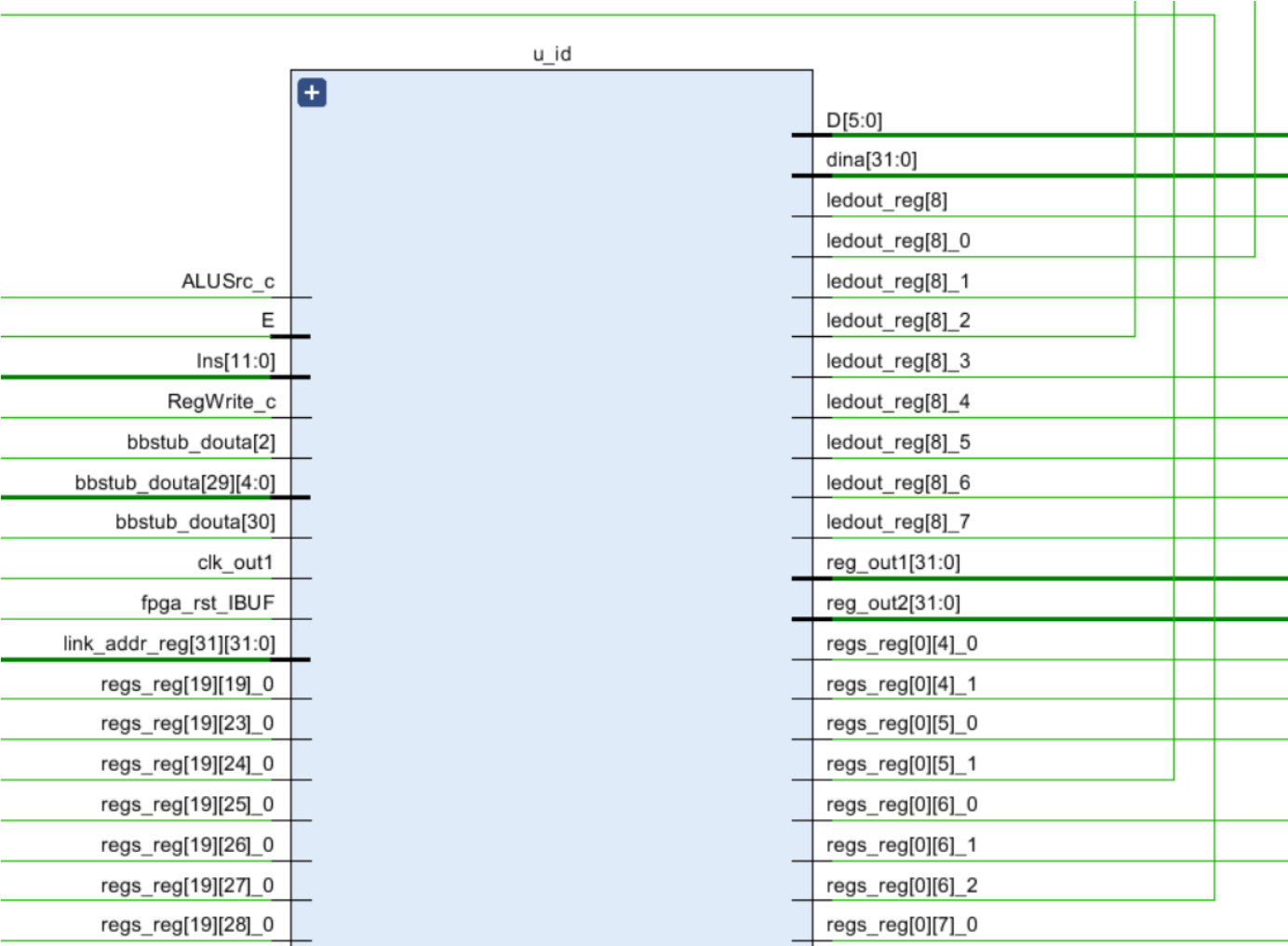

- **Execute** (组合逻辑被 EDA 综合分散优化, 未找到核心图片)

Execute 模块用于执行指令的算术逻辑运算和移位操作，并生成相应的结果和标志位，会被 **Memio**，**controller**，**IDecoder** 等模块用到。它接收输入数据，并根据指令类型和控制信号执行相应的操作。

端口名称	功用描述
op	操作码输入
rs_v	rs 寄存器的值
rt_v	rt 寄存器的值
shamt	移位操作数
funct	函数码
sftmd	移位模式控制信号
imm_ex	扩展后的立即数
pcp4	程序计数器加 4
ALUOp	ALU 操作控制信号
I_type	I 类指令标志
ALUSrc	ALU 操作数选择控制信号
Zero	零标志位
ALU_out	ALU 输出结果
alu_addr_out	ALU 计算地址结果

- **Controller**（组合逻辑被 EDA 综合分散优化，未找到核心图片）


Controller 模块根据指令的操作码和功能码，确定执行流程和操作类型，并设置相应的控制信号。

端口名称	功能描述
op	操作码输入
funct	功能码输入
ALU_o_H	ALU 的高位输出，用于判断是否为外设 I/O
Jr	Jr 控制信号，用于跳转到寄存器的地址
Jmp	Jmp 控制信号，用于无条件跳转
Jal	Jal 控制信号，用于保存返回地址
Branch	Branch 控制信号，用于条件分支跳转
nBranch	not Branch 控制信号，用于条件分支跳转
RegDST	RegDST 控制信号，用于确定写入的寄存器
RegWrite	RegWrite 控制信号，用于寄存器写入
MemWrite	MemWrite 控制信号，用于内存写入
ALUSrc	ALUSrc 控制信号，用于 ALU 的第二个操作数
I_type	I_type 控制信号，用于确定指令类型
ALUOp	ALUOp 控制信号，用于 ALU 操作类型
MemRead	MemRead 控制信号，用于内存读取
MemOrIOReg	MemOrIOReg 控制信号，用于从内存或 I/O 读取数据到寄存器
IORead	IORead 控制信号，用于 I/O 读取
IOWrite	IOWrite 控制信号，用于 I/O 写入
Shfmd	Shfmd 控制信号，用于移位操作

- **Switch**

使用一个名为 `sw_data` 的 16 位寄存器来存储输出数据。根据控制信号的不同，选择将输入数据的不同部分扩展到 `sw_data` 中，并将其赋值给 `switch_wdata` 输出端口转递到 `MemIO` 中进一步处理。


端口名称	功用描述
clk	时钟输入
rst	复位输入
SwitchCtrlLow	控制信号，用于选择开关低 8 位数据输出
SwitchCtrlMid	控制信号，用于选择开关中 8 位数据输出
SwitchCtrlHigh	控制信号，用于选择开关高 8 位数据输出
switch_rdata	输入的开关 24 位原始数据，用于选择输出数据的不同部分
switch_wdata	输出的开关 16 位有效数据

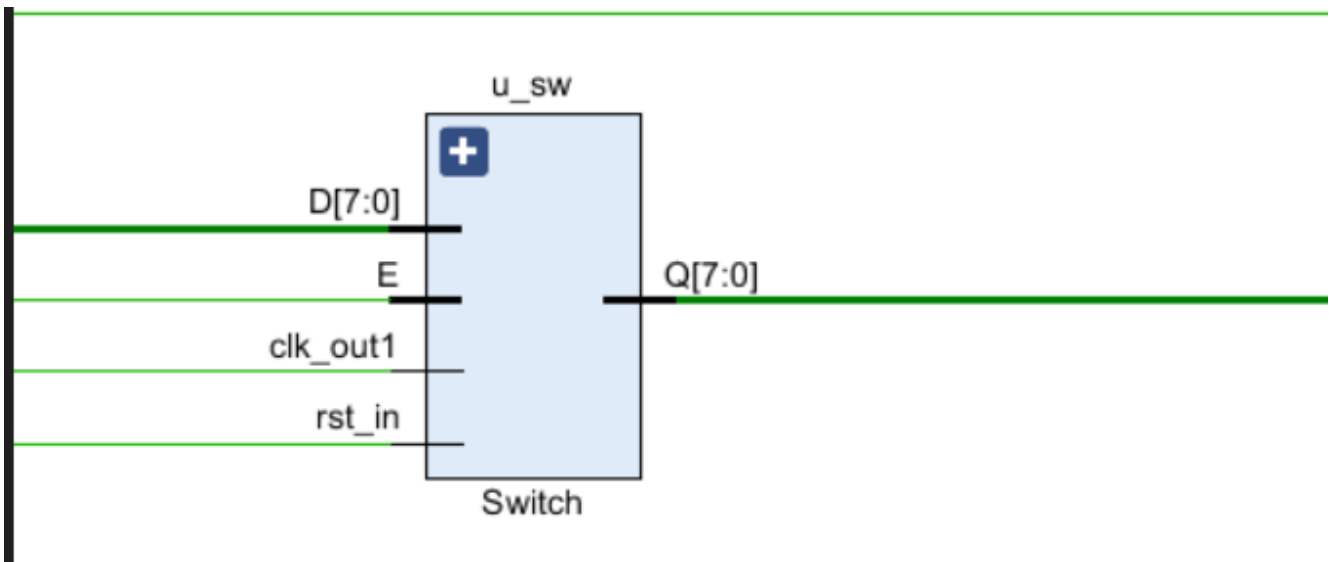

- **keyDeb**

按键消抖模块，输出稳定的按键选择信号给 CPU 其他模块使用


端口名称	功用描述
clk	时钟输入
rst	复位输入
key_i	输入按键信号（未被消抖）
key_o	输出去抖后的按键信号

 

- **LED**

根据不同的 LED 片选信号（来自 memory），将输入的 LED 数据 ledwdata 写入 ledout 输出端口，形成板子上的 24 位 LED 信号。

端口名称	功用描述
clk	时钟信号输入
rst	复位信号输入
LEDCtrlLow	从 MemIO 中来的，低 8 位的 LED 输出需要更新的控制信号
LEDCtrlMid	从 MemIO 中来的，中 8 位的 LED 输出需要更新的控制信号
LEDCtrlHigh	从 MemIO 中来的，高 8 位的 LED 输出需要更新的控制信号
LEDCtrlLM	从 MemIO 中来的，低 16 位的 LED 输出需要更新的控制信号
ledwdata	写入 LED 模块的数据，注意数据线只有 16 根，最多有 16 位有效数据用来更新
ledout	向板子上输出的 24 位 LED 信号

 

测试说明

测试总说明

内容	解释	备注
测试方法	在 CPU 硬件，OJ 和波形仿真通过后直接上板测试汇编代码	硬件模块均为此种测试方法
测试类型	OJ 单元测试，之后均为集成测试，最后 CPU 顶层联合汇编文件测试	在完成主要功能后再单独测试 Bonus
测试用例描述	见下文	详细阐释汇编原理
测试结论	见下文	不——展开，进行总体陈述

.asm文件详细描述

1. 如何实现IO模块，与用户交互

```
1  main:
2      lui $28, 0xFFFF
3      ori $28, $28, 0xFC00
4
5      #等待读入信号
6  begin_1:
7      lw $s7, 0x73($28)
8      bne $s7, $zero, begin_1
9
10     begin_2:
11         lw $s7, 0x73($28)
12         beq $s7, $zero, begin_2
13
14         #读入数据
15         lw $a3, 0x72($28) #a3存放的是测试用例
16
17         #输出数据
18         sw $a3, 0x62($28) #将a3中存放的测试用例显示在led灯上
```

如上，我们约定若 `lw`，`sw` 后面跟的地址大于 `0xFFFFFC60` 表示输出数据到开发板，大于 `0xFFFFFC70` 表示从开发板读取数据，若小于 `0xFFFFFC60` 则表示实际意义上的 `lw` 与 `sw`。其中 `sw` 到 `$28` 的 `0xFFFFFC60` 地址表示以二进制输出值到开发板靠右边的 8 个 LED 灯上，亮灯表示 1，不亮表示 0。`sw` 到 `$28` 的 `0xFFFFFC61` 地址表示以二进制输出值到开发板中间的 8 个 LED 灯上。`sw` 到 `$28` 的 `0xFFFFFC63` 地址表示以二进制输出值到开发板靠右边 16 个 LED 灯上（也就是中间 8 个加上右边 8 个 LED 灯）。

我们通过轮询的方式等待读入信号，当我们在开发板上输入完数据后，我们需要摁下并松开开发板上指定的按钮，这样，寄存器的 `$s7` 的值便会完成 `0->1->0` 的转变，便可跳出两个循环等待，这是只需要在后面 `lw` 想要的值便能实现用户输入。同时，程序会在下一次轮询是重复循环，继续等待信号完成输入，这样只要用户完成输入后，点击按钮，就可以完成下一次输入。

2. 如何实现判断测试用例

```
1      lw $a3, 0x72($28) #a3存放的是测试用例
2      sw $a3, 0x62($28)
3      sw $zero, 0x63($28)
4      xor $s2, $s2, $s2 #s2中存放的值归零
5      beq $a3, $s2, tb000_1 #测试用例000
6      addi $s2, $s2, 1
7      beq $a3, $s2, tb001_1 #测试用例001
8      addi $s2, $s2, 1
9      beq $a3, $s2, tb010_1 #测试用例010
10     addi $s2, $s2, 1
11     beq $a3, $s2, tb011_1 #测试用例011
12     addi $s2, $s2, 1
13     beq $a3, $s2, tb100_1 #测试用例100
14     addi $s2, $s2, 1
15     beq $a3, $s2, tb101_1 #测试用例101
16     addi $s2, $s2, 1
17     beq $a3, $s2, tb110_1 #测试用例110
18     addi $s2, $s2, 1
19     beq $a3, $s2, tb111_1 #测试用例111
```

如上，先将 `$s2` 寄存器中的值归零，然后将 `$s2` 和 `$a3` 中的值比较，若相等，则跳到对应的测试用例的代码；若不相等，则将 `$s2` 中的值加一后再与 `$a3` 中的值进行再一次比较，如此反复进行直到找到对应的测试用例。

3. 如何实现通过 LED 灯闪烁报错

```
1  t000_fin2:
2      lui $t2, 0x0010      # 将0x00100000的高16位加载到$t2寄存器中
3      ori $t2, $t2, 0x0000  # 将0x00100000的低16位与$t2寄存器中的值进行OR运算
4      addi $t3, $zero, 16   # 将$t3的值置为16
5      add $t4, $zero, $zero # 将$t4的值置为0
6
7  # loop2用来进行闪烁
8  tb000_loop2:
9      andi $v0, $t4, 1      #$t4为奇数$v0的值为1, $t4为偶数$v0的值为0
10     sw $v0, 0x60($28)
11     add $t1, $zero, $zero  #将$t1重置为0
12     addi $t4, $t4, 1      #不断变换$t4, 奇数->偶数, 偶数->奇数
13     beq $t3, $t4, begin_1  #闪烁结束, 共闪烁8次
14
15 #loop3用来控制闪烁的频率
16 tb000_loop3:
17     beq $t1, $t2, tb000_loop2
18     addi $t1, $t1, 1
19     j tb000_loop3
```

如上，通过两层循环实现闪烁功能，第一层循环通过改变 `$v0` 的值0->1, 1->0来实现亮灯和不亮灯，第二层循环通过计时实现对闪烁频率的控制。最终达到闪烁次数之后返回待用户输入状态。

4. 递归实现出栈和入栈

```
1      lw $a0, 0x70($28)
2      add $t2, $zero, $zero
3      beq $a0, $zero, tb001_fin1
4      add $t0, $zero, $zero
5
6      # 递归调用sum函数计算1到a的累加和
7      addi $29, $29, -12    # 入栈, 开辟栈空间
8      sw $ra, 0($29)        # 保存返回地址
9      sw $a0, 4($29)        # 保存参数a
10     sw $t0, 8($29)        # 保存返回值
11     addi $t2, $t2, 1      # 入栈次数加1
12     jal tb001_sum
13     lw $t0, 8($29)        # 恢复返回值
14     lw $a0, 4($29)        # 恢复参数a
15     lw $ra, 0($29)        # 恢复返回地址
16     addi $29, $29, 12     # 出栈, 回收栈空间
17     addi $t2, $t2, 1      # 出栈次数加1
18
19 tb001_fin1:
20     sw $t2, 0x61($28)     #输出出入栈次数和
21     j begin_1
22
23 tb001_sum:
24     # 如果a=1, 则返回1
25     addi $t1, $zero, 1
26     beq $a0, $t1, tb001_return
27     # 否则, 递归计算1到a-1的累加和, 再加上a
28     addi $a0, $a0, -1     # a-1作为新的参数
29     addi $29, $29, -12    # 入栈, 开辟栈空间
30     sw $ra, 0($29)        # 保存返回地址
31     sw $a0, 4($29)        # 保存参数a-1
```



```

32     sw $t0, 8($29)           # 保存返回值
33     addi $t2, $t2, 1         # 入栈次数加1
34     jal tb001_sum            # 递归调用sum函数
35     lw $t0, 8($29)           # 恢复返回值
36     lw $a0, 4($29)           # 恢复参数a-1
37     lw $ra, 0($29)           # 恢复返回地址
38     addi $29, $29, 12        # 出栈，回收栈空间
39     add $t0, $t0, $a0        # 将a加到结果中
40     addi $t2, $t2, 1         # 出栈次数加1
41
42     tb001_return:
43     jr $ra

```

如上，`$29` 是栈空间的指针，每次开辟12位栈空间用于存放新放入的返回地址、入栈参数、以及返回值（也就是累加的结果）。最后出栈的时候恢复返回值，入栈参数和返回地址。不断通过 `jal` 和 `jr $ra` 实现入栈和出栈，并且每次入栈和出栈时用于记录入栈和出栈总次数的 `$t2` 寄存器的值都会加1，从而实现记录入栈和出栈的总次数。

5. 依次显示入栈（出栈）的参数，每个参数显示停留 2-3 秒（此处以显示入栈参数为例）

```

1     lw $a0, 0x70($28)
2     beq $a0, $zero, tb010_fin1
3     add $t0, $zero, $zero
4     # 递归调用sum函数计算1到a的累加和
5     addi $29, $29, -12       # 入栈，开辟栈空间
6     sw $ra, 0($29)           # 保存返回地址
7     sw $a0, 4($29)           # 保存参数a
8     sw $t0, 8($29)           # 保存返回值
9     sw $a0, 0x61($28)        # 将入栈的值输出到开发板的led灯上，实现入栈参数显示
10    j tb010_loop1            # 跳转到延时循环，持续显示入栈参数2-3秒再切换到下一个入栈参数
11
12    tb010_next1:
13    jal tb010_sum
14    lw $t0, 8($29)           # 恢复返回值
15    lw $a0, 4($29)           # 恢复参数a
16    lw $ra, 0($29)           # 恢复返回地址
17    addi $29, $29, 12        # 出栈，回收栈空间
18
19    tb010_fin1:
20    j begin_1
21
22    #延时循环，等待2-3秒
23    tb010_loop1:
24    add $t3, $zero, $s5       # $s5中存放的是参数0x15EF3C0用于控制延迟的时间
25
26    tb010_delay1:
27    addi $t3, $t3, -1
28    beq $t3, $zero, tb010_next1
29    j tb010_delay1
30
31    #延时循环，等待2-3秒
32    tb010_loop2:
33    add $t3, $zero, $s5
34
35    tb010_delay2:
36    addi $t3, $t3, -1
37    beq $t3, $zero, tb010_next2
38    j tb010_delay2
39

```

```

40  tb010_sum:
41      # 如果a=1, 则返回1
42      addi $t1, $zero, 1
43      beq $a0, $t1, tb010_return
44      # 否则, 递归计算1到a-1的累加和, 再加上a
45      addi $a0, $a0, -1      # a-1作为新的参数
46      addi $29, $29, -12     # 入栈
47      sw $ra, 0($29)         # 保存返回地址
48      sw $a0, 4($29)         # 保存参数a-1
49      sw $t0, 8($29)         # 保存返回值
50      sw $a0, 0x61($28)
51      j tb010_loop2
52
53  tb010_next2:
54      jal tb010_sum          # 递归调用sum函数
55      lw $t0, 8($29)         # 恢复返回值
56      lw $a0, 4($29)         # 恢复参数a-1
57      lw $ra, 0($29)         # 恢复返回地址
58      addi $29, $29, 12      # 出栈
59      add $t0, $t0, $a0      # 将a加到结果中
60
61  tb010_return:
62      jr $ra

```

如上, 在每次入栈时将入栈参数输出到开发板的led灯上, 然后跳转到延迟循环, 在2-3秒后继续进行下一个参数的入栈操作。

6. 实现两个 8bit 有符号数相加和相减, 以及进行溢出判断 (以相减为例)

```

1  # $s0和$s1中分别存放着a和b的值
2  add $t6, $s1, $zero
3  xor $t6, $t6, $s3      # 其中$s3中存放的是参数0x000000FF
4  addi $t6, $t6, 1
5  add $t5, $s0, $t6
6  sw $t5, 0x61($28)
7
8  # 检查溢出
9  addi $t8, $zero, 127
10 addi $t9, $zero, 128
11 tb101_check1: #检查s0正负
12 slt $t1, $t8, $s0
13 beq $t1, $zero, tb101_check2
14 j tb101_check3
15
16 tb101_check2: #s0为正数, 检查s1正负
17 slt $t2, $t8, $s1
18 beq $t2, $zero, tb101_no_overflow
19 j tb101_check4
20
21 tb101_check3: #s0为负数, 检查s1正负
22 slt $t2, $t8, $s1
23 beq $t2, $zero, tb101_check5
24 j tb101_no_overflow
25
26 tb101_check4: # s0为正数, s1为负数检查有没有溢出
27 slt $t4, $t8, $t5
28 beq $t4, $zero, tb101_no_overflow
29 j tb101_overflow

```

```

30
31  tb101_check5: # s0为负数, s1为正数检查有没有溢出
32      xor $t5, $s0, $s3
33      addi $t5, $t5, 1
34      add $t5, $t5, $s1
35      slt $t4, $t9, $t5
36      beq $t4, $zero, tb101_no_overflow
37      j tb101_overflow
38
39  tb101_no_overflow:
40      addi $t3, $zero, 0
41      sw $t3, 0x60($28)
42      j begin_1
43
44  tb101_overflow:
45      addi $t3, $zero, 1
46      sw $t3, 0x60($28)
47      j begin_1

```

如上，减法的实现是将减数的低 8bit 按位取反再加一，再与被减数相加，得到结果。对于溢出的判断是通过对被减数和减数的分类讨论后和特定的数进行比较实现的。比如只用正数 - 负数或者负数 - 正数时才会发生溢出，并且正数-负数结果仍是正数，只需要将结果与 127 进行有符号数的大小比较即可判断是否溢出，若结果大于 127，则溢出，若小于等于 127，则没有溢出；而负数-正数结果仍是负数，只需要将结果与 128 比较即可，如果结果大于等于 128，则没有溢出，若小于128，则溢出。

7. 乘法的实现

```

1  tb110_mul1:
2      andi $t5, $s1, 0x01 # 取被乘数的最低位
3      beq $t5, $zero, tb110_skip1 # 如果最低位为0, 则跳过加法操作
4      add $t2, $t2, $s0
5
6  tb110_skip1:
7      sll $s0, $s0, 1 # 乘数左移1位
8      srl $s1, $s1, 1 # 被乘数右移1位
9      addi $t4, $t4, 1 # 计数器加1
10     slt $t3, $t4, $t7 # 如果计数器小于8, 则继续循环
11     beq $t3, $t6, tb110_mul1

```

如上，通过循环每次取被乘数的最低位，若最低位为 0，则将乘数左移一位，将被乘数右移一位，同时计数器加 1，若最低位不为 0，则将乘数加到记录积的寄存器上去，如此循环 8 次，即可得到最终的积。同时对于两个负数相乘，先通过对被乘数和乘数进行分类讨论筛选，若为两个负数，则将其都转为两个正数，再进行上述方法计算相乘的积。

8. 除法的实现，以及交替显示商和余数的实现

```

1  # $t3存放$s0中的值也就是a的值, $t0存放$s1中的值也就是b的值
2  tb111_div1_1: #两个正数
3      slt $t7, $t3, $t0
4      beq $t7, $t6, tb111_checkq1_1    # $t6中的值赋为1, 若被除数小于除数, 跳转到显示商
                                     和余数部分
5      beq $t8, $zero, tb111_div1_2
6      xor $t9, $t0, $s4                # 把$s1取反加1
7      addi $t9, $t9, 1                 # $t9中存的是b的相反数
8      addi $t8, $t8, -1                # $t8初始值赋为1
9  tb111_div1_2:
10     add $t3, $t3, $t9                 # 被除数减去除数
11     addi $t2, $t2, 1                 # 商加1
12     j  tb111_div1_1

```

如上, 通过让被除数不断减去除数的方法计算商, 每减去一次, 商就加 1, 当被除数小于除数的时候, 此时的被除数就是余数。此外对被除数和除数的正负进行分类讨论, 最终将被除数和除数都转换成对应的正数进行上面的除法, 但是对最终的商和余数的符号进行改变。当被除数和除数同号时, 商的符号为正, 被除数和除数异号时, 商的符号为负; 而余数的符号和被除数的符号一致。交替显示商和余数实现的方式与前面闪烁的方式相同, 只不过此时 LED 灯的值变成了商和余数的值, 而不再是 1 (即不再是只亮一个 LED 灯)。

测试结论:

总体来说, 我们的测试高度模块化, 每个人基于自己的部分各自进行测试, 最后再汇总。CPU 核心模块的测试和改正基于 OJ 和课件等进行参考, 在通过 OJ 测试后基本宣告功能可用。汇编部分已经详细说明, 不在展开。

而外设部分的测试, 因为开关和的 LED 的功能较为简单, 我们基于 CPU 硬件中 MemIO 模块的完成后直接结合场景 1 汇编进行测试。测试有效后通过模块化的方式, 核心部分修改 MemIO, 再分别编写、测试、增添新外设模块, 总得来说比较顺利。

因为项目实现了模块化, 各自测试功能, 所以测试的进程相对来说较为顺利。

问题及总结

问题:

- `lui` 指令功能设置错误, 低位没有置 0 而是直接拼接
 - 复习 ISA 后重新设置硬件功能后解决
- ALU OJ 测试有部分没有通过
 - 有符号加减指令的 `sign` 标记没有写, 修改后 AC
- 场景 1 有符号数字比较无从下手
 - 想到硬件符号拓展的原理, 直接用软件的方式将 8 位的有效数据根据最高位拓展为 32 位满的有效数据
- 认为自己完成了正确的汇编编写, 模块测试也通过, 但是上板之后没办法正常运行。
 - 原来是忘记了启动程序要按复位键
- 汇编场景 2 测试时设置循环 23MHZ 次, 但实际秒数远大于 1s
 - 每次循环迭代不止 1 个周期, 应该具体设置每次迭代的周期计时
- 场景二加法以及减法结果的溢出判断, 少考虑了情况
 - 对输入的数 a, b 的正负进行分类讨论, 在对结果的大小与特定的数进行比较, 从而判断是否溢出
- 场景二对除法得出的商和余数大小和符号不确定
 - 通过 c++ 代码测试, 得出商的符号由除数和被除数的符号是否相同决定, 而余数的符号与被除数符号保持一致, 大小均和当成两个正数运算得到的大小相同。

总结:

这一段漫长浩大的工程终于要落下帷幕。在这两个星期里参与这次项目的队友们都没少熬大夜。

对于本次项目，一个明显的感受就是由易、到难，再到了然：先是觉得通过理论课 datapath 明晰的学习和实验课提供的框架，完成这个项目只是时间问题。后来发现在自己编写的过程中会遇见大大小小的问题，包括代码组织，开发环境配置，各个结构之间的协调，等等等等。最严重的问题莫过于摸不着头脑的测试环节：你就是发现了问题，但是搞不清楚它可能发生在哪里，只好一个个试。

最后，当经历了所有工程之后，对于单周期 CPU 的编写过程已经基本了然于心，每一行代码都十分熟悉，更加深了对简单的单周期 CPU 的理解。不过看到有更多组完成了炫酷的“俄罗斯方块”和更复杂的 Pipeline 之后，发现可以提升的空间还有很多很多。


Bonus 对应功能点的设计说明

1.设计思路及与周边模块的关系（配图仅供参考，端口以表格为准）

本次 Project 我们完成的 Bonus 有：支持小键盘读入（小键盘可以清空，删除），七段数码管，VGA 模式显示，UART 通信编程，具体的 Bonus 演示可参考我们的视频。


- UART
- 此模块安置于 IFetch 和 Memory 模块，通过使用串口通信，初始化两个模块内存的值，并返回编程完成的信号

端口名称	功用描述
upg_clk_i	UART 时钟，10MHz
upg_rst_i	UART 复位信号
upg_rx_i	UART 接收数据端口
upg_tx_o	UART 发出数据端口

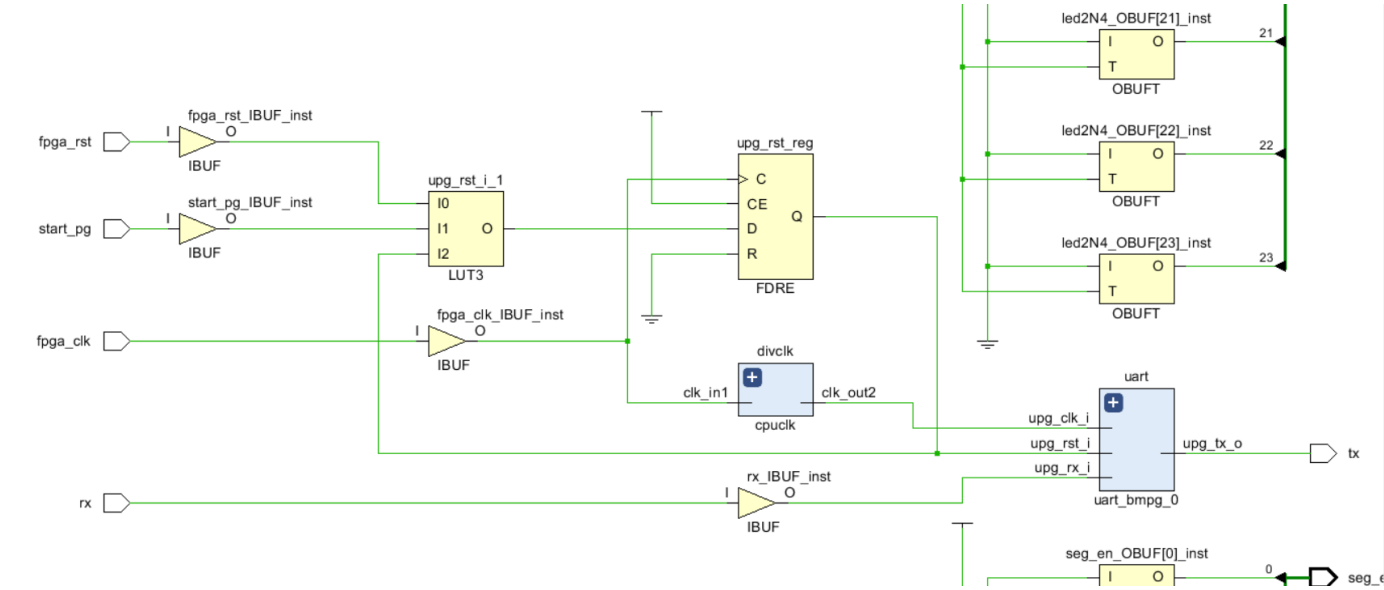

- keyboard_ctrl
- keyboard控制模块，当键盘被激活时，根据控制信号 key_board_c 的状态，将输入的键盘数据 key_board_in 传递给 key_board_wdata 输出端口，以供其他模块（例如 Memio）使用。


端口名称	功用描述
clk	时钟信号输入
rst	复位信号输入
key_board_c	来自键盘输入的控制信号
key_board_in	来自键盘输入的数据，16 位
key_board_wdata	传递给 <code>memorio</code> 模块的数据，16 位

 

- keyboard

根据扫描得到的键盘值返回CPU顶层，再由 `keyboard_ctrl` 模块决定是否采用键盘值参与运算。


端口名称	功用描述
clk	时钟信号输入
rst	复位信号输入
bend	键盘输入清空信号
row	行输入, 4 位
col	列输出, 4 位
keyboardval	键盘值输出, 16 位

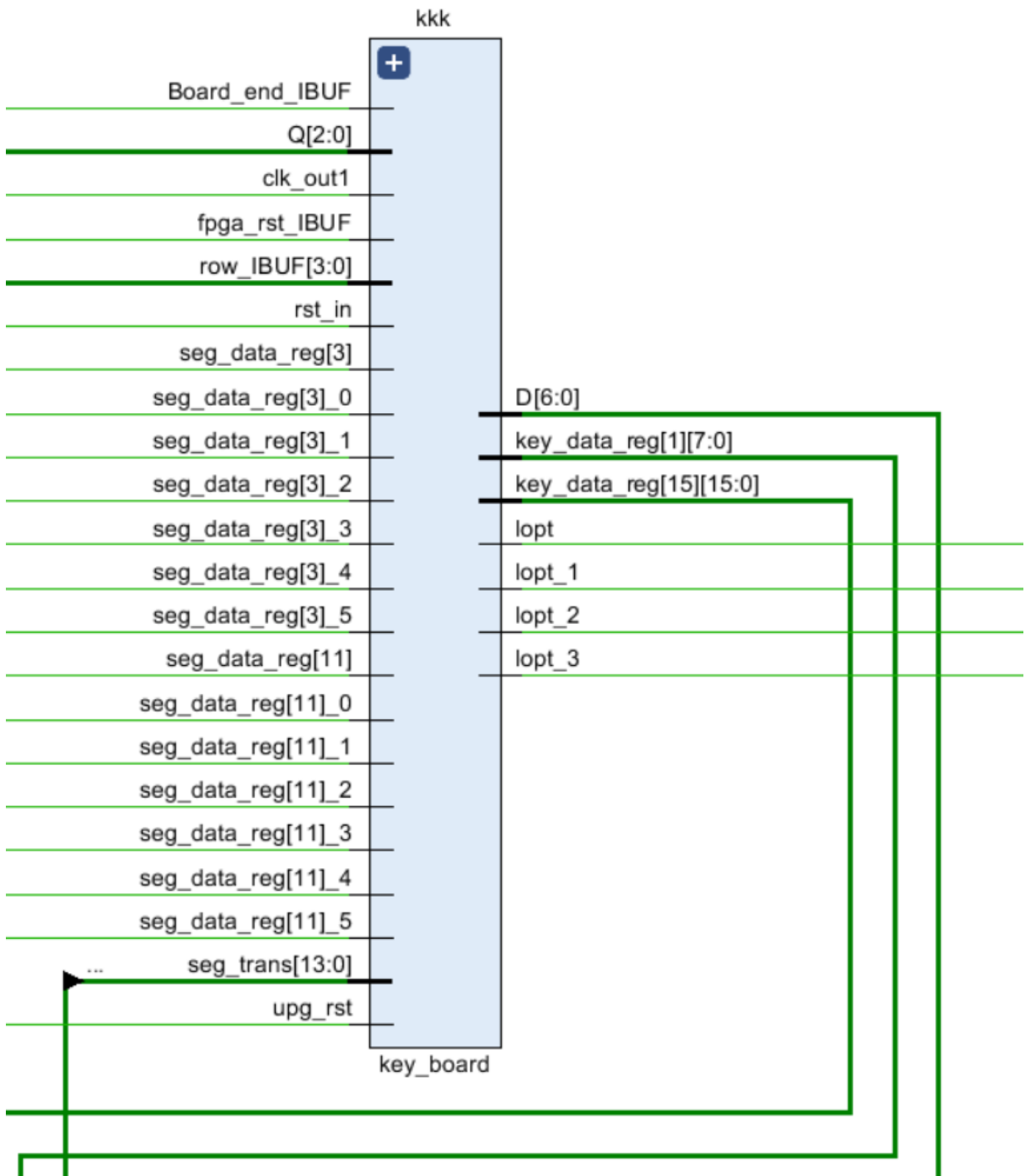

- **7seg**

根据输入的 64bit 数据，每 8bit 为板子上的一位数码管的显示信号。随着时钟快速刷新，同时改变 **seg_out** 的值，从而显示板子上的八位数字。

端口名称	功用描述
clk	时钟信号输入
rst	复位信号输入
seg_in	输入的 64 位数值
seg_en	7 位使能信号输出
seg_out	8 位段码输出

 

• **VGA main**

VGA 模块有一个控制模块，接受来自顶层的数据输入信号和模式选择内容信号，控制模块再输出字阵选择信号给字阵模块，字阵模块输出对应的显示输出信号给 VGA 主模块，扫描输出信号并决定 RGB 和水平、垂直同步信号给 CPU 顶层输出。

端口名称	功用描述
clk	VGA 模块时钟，使用 FPGA 时钟
rst	VGA 模块复位信号
vc_data	VGA 的数据选择信号，由 VGA 控制单元给入
rgb	VGA 12 位 RGB 颜色信号
hs	水平同步信号
vs	垂直同步信号

D[4:0]	
clk_in1	
col2	
data_reg[6][4:0]	
data_reg[6]_0[4:0]	
data_reg[6]_1[6:0]	
data_reg[6]_2[4:0]	
data_reg[11]	
data_reg[12][6:0]	
data_reg[12]_0[6:0]	
data_reg[12]_1[6:0]	
data_reg[12]_2[6:0]	
data_reg[16]	
data_reg[16]_0[6:0]	
data_reg[18][6:0]	
data_reg[18]_0[6:0]	
data_reg[18]_1[6:0]	v_hs_OBUF
data_reg[18]_2[6:0]	v_rgb_OBUF
data_reg[19]	v_vs_OBUF
data_reg[20]	
data_reg[21][6:0]	
data_reg[24][6:0]	
data_reg[24]_0[6:0]	
data_reg[24]_1[6:0]	
data_reg[24]_2[6:0]	
data_reg[25]	
data_reg[26]	
data_reg[27][6:0]	
data_reg[30][6:0]	
data_reg[30]_0[6:0]	
data_reg[30]_1[6:0]	
data_reg[30]_2[6:0]	
data_reg[31]	
data_reg[32]	
data_reg[33][6:0]	



2.核心代码及必要说明

UART:

使用 IP 核，和课件实现完全一致

```
1 assign rst_in = fpga_rst | !upg_rst;
```

最终其他模块以此作为复位信号，即 UART 模块工作时，其他模块也休息

小键盘:

概况总结:

- 模块接收时钟信号 `clk` 和复位信号 `rst`，以及输入行（`row`）和输出列（`col`）。
- 输出包括键盘值（`keyboardval`），表示当前按下的键，以及按键按下的标志（`key_pressed_flag`）。
- 内部包含计数器（`cnt` 和 `cnts`）和状态寄存器（`current_state` 和 `next_state`）。

基本思路:

- 模块通过计数器生成 `key_clk` 和 `seg_clk` 信号，用于控制键盘扫描和键值更新的时钟。
- 状态机通过检测输入的行号（`row`）和当前状态（`current_state`）来决定下一个状态（`next_state`）。
- 根据当前状态，设置输出列（`col`）和按键按下的标志（`key_pressed_flag`）。
- 当按键按下时，根据当前的列和行值，更新键盘值（`keyboardval`）。

该模块使用了状态机的方式进行键盘扫描和键值更新。它通过不断递增的计数器生成时钟信号，控制扫描和更新的时间。在不同的状态下，根据输入行和当前状态，设置输出列和按键按下的标志，并在按键按下时更新键盘值。此模块可用于实现基本的键盘输入功能，检测按键并输出相应的键值和状态信息。

七段数码管:

该模块的功能是控制数码管的显示，通过分频器将输入的时钟信号分频，以控制数码管刷新的频率。使用计数器进行选择，依次显示输入数据的不同部分。通过输出的 `seg_en` 信号选择当前显示的数码管，通过 `seg_out` 输出对应数码管上的数据。

```
1 reg [14:0] cnts;
2 wire clk_slow;
3 //分频
4 always @ (posedge clk or posedge rst)
5     if (rst)
6         cnts <= 0;
7     else
8         cnts <= cnts + 1'b1;
9
10 assign clk_slow = cnts[14];
```

```
1 //根据分频后的时钟，不断刷新数码管
2 //利用视觉暂留，实现八个位都可以显示数字
3 always @ (posedge clk_slow or posedge rst)
4     if(rst == 1)
5         seg_out <= 0;
6     else begin
7         case (cnt)
8             3'b111: seg_out = seg_in[7:0];
```

```

9         3'b000: seg_out = seg_in[15:8];
10        3'b001: seg_out = seg_in[23:16];
11        3'b010: seg_out = seg_in[31:24];
12        3'b011: seg_out = seg_in[39:32];
13        3'b100: seg_out = seg_in[47:40];
14        3'b101: seg_out = seg_in[55:48];
15        3'b110: seg_out = seg_in[63:56];
16    endcase
17 end

```

VGA:

同本学年上学期数字逻辑的实现思路类似，VGA 模块在 IO 激活时接收模式指示信号，并在内部转化为字阵的选择信号给字阵储存模块，接收储存模块的输出，存在 VGA 模块中，并在 VGA 信号扫描到对应亮起的像素点时输出 RGB 全 1 信号（白色）。

```

1  always @(posedge pclk or posedged rst) begin
2      if (rst) begin
3          rgb <= 12'b0;
4      end else if (vcount >= UP_BOUND && vcount <= DOWN_BOUND && hcount >= LEFT_BOUND && hcount <=
RIGHT_BOUND) begin
5          if (vcount >= up_pos && vcount <= down_pos && hcount >= left_pos && hcount <= right_pos)
begin
6              if (p[hcount-left_pos][vcount-up_pos]) begin
7                  rgb <= 12'b1111_1111_1111; //扫描激活，输出12bit全1
8              end else begin
9                  rgb <= 12'b0;
10             end
11         end else begin
12             rgb <= 12'b0;
13         end
14     end else begin
15         rgb <= 12'b0;
16     end
17 end

```

下面是控制模块的核心代码：

```

1  wire [3:0] mode = data_in[3:0];
2  always @(posedge clk, posedged rst) begin
3      if (rst) begin
4          data <= {_SPACE, _SPACE, _SPACE, _SPACE, _SPACE, _SPACE};
5      end else if (!vga_ctrl) begin
6          data <= data;
7      end else begin
8          case (mode)
9              4'b0000: begin
10                 data <= {_vP, _v0, _vW, _SPACE, _SPACE, _SPACE};
11             end
12              4'b0001: begin
13                 data <= {_v0, _vD, _vD, _SPACE, _SPACE, _SPACE};
14             end
15              4'b0010: begin
16                 data <= {_v0, _vR, _SPACE, _SPACE, _SPACE, _SPACE};
17             end
18              4'b0011: begin
19                 data <= {_vN, _v0, _vR, _SPACE, _SPACE, _SPACE};
20             end

```

```

21         4'b0100: begin
22             data <= {_vX, _v0, _vR, _SPACE, _SPACE, _SPACE};
23         end
24         4'b0101: begin
25             data <= {_vL, _vE, _vS, _vS, _SPACE, _SPACE};
26         end
27         4'b0110: begin
28             data <= {_vL, _vE, _vS, _vS, _SPACE, _vU};
29         end
30         4'b0111: begin
31             data <= {_vI, _vN, _vP, _vU, _vT, _SPACE};
32         end
33         4'b1000: begin
34             data <= {_vS, _vU, _vM, _SPACE, _SPACE, _SPACE};
35         end
36         4'b1001: begin
37             data <= {_vS, _vT, _vA, _vC, _vK, _SPACE};
38         end
39         4'b1010: begin
40             data <= {_vP, _vU, _vS, _vH, _SPACE, _SPACE};
41         end
42         4'b1011: begin
43             data <= {_vP, _v0, _vP, _SPACE, _SPACE, _SPACE};
44         end
45         4'b1100: begin
46             data <= {_vA, _vD, _vD, _SPACE, _SPACE, _SPACE};
47         end
48         4'b1101: begin
49             data <= {_vS, _vU, _vB, _SPACE, _SPACE, _SPACE};
50         end
51         4'b1110: begin
52             data <= {_vM, _vU, _vT, _vI, _SPACE, _SPACE};
53         end
54         4'b1111: begin
55             data <= {_vD, _vI, _vV, _SPACE, _SPACE, _SPACE};
56         end
57
58         // default: begin
59         //     data <= {_vW, _vA, _vI, _vT, _SPACE, _SPACE};
60         // end
61     endcase
62 end
63 end

```

其中各个字对应的字阵数据宏已在 VGA 头文件 **vhead.svh** 中规定

Bonus 测试说明

首先，分别进行仿真，仿真无问题；

然后在单独场景下测试,将小键盘的输出给到 LED 灯，测试通过；

将七段数码管显示拨码开关对应值，测试通过；

然后上板测试，发现无反应；

将控制信号全部绕过，使键盘和数码管始终激活，测试正常；

重写控制信号逻辑，单独由 **keyboard_ctrl** 模块控制，再次上板测试，测试通过。

功能最后完成效果已在答辩展示，具体细节参照视频

Bonus 问题与总结

问题：

- 七段数码显示管显示数字重叠
 - 由数码管选择信号变化频率过快导致，由于选择信号频率变化过快，数码管无法快速反映出选择信号的变化，所以同时显示三个数字的七段数码信号。将其由系统时钟分频为周期为 2ms 左右的时钟后解决
- 键盘输入后，显示区显示四个同样数字
 - 由于键盘检测频率过快，按下一次输入了多个重复数字。分频时钟后解决
- 键盘输入信号无法传入 CPU 参与运算
 - 单独写了信号控制模块后解决
- 修改自己以前写的 VGA 模块后发现不显示内容，按下复位按钮才有信号
 - 忘记本次 CPU 是复位高电平有效，更改复位信号敏感值和敏感沿后解决
- VGA 在显示时非显示区域也会有一些显示
 - 由于没有根据显示的字数规定好显示边界导致，重新设定好边界后解决

总结：

我们在本次项目中主要实现了一些外设模块，由于功能高度模块化而可以各自根据自己功能分别展开测试，这样保证了基本功能可以实现和验证。在基本功能验证成功后只要结合汇编和硬件的 MemIO 模块设置控制信号，就能很快地完成对接。最后即使在对接时出现了一些小问题，也能根据整体的架构很快地定位到问题所在并修改。这就是模块化功能带来的极大好处。

Verilog 是一种硬件语言，相对于高级的软件语言，它有自己的特点。硬件相比于纯软件的特点：就是有时钟信号。很多令人匪夷所思，怀疑人生的 bug，其实就是因为忽略了时钟信号的存在。下次遇到 bug 可以先检查一下时序逻辑块。

项目报告到此结束，感谢您的阅读！